EX VERITATE LUX

EX LABORE VIRTUS

Universidad
Europea
del Atlántico

Loyda Leticia Alas Castaneda
loyda.alas@uneatlantico.es

Tecnología y Estructura de Ordenadores

Ejercicios - Tema 7

Ejercicios de Circuitos Secuenciales Sincrónicos (CSS)

Ejercicios de Circuitos Secuenciales Sincrónicos (CSS)

Problema 1

Para el contador asíncrono de la figura, dibujar el diagrama de tiempos completos para ocho impulsos de reloj, indicando las formas de onda de la señal de reloj, de Q0 y de Q1

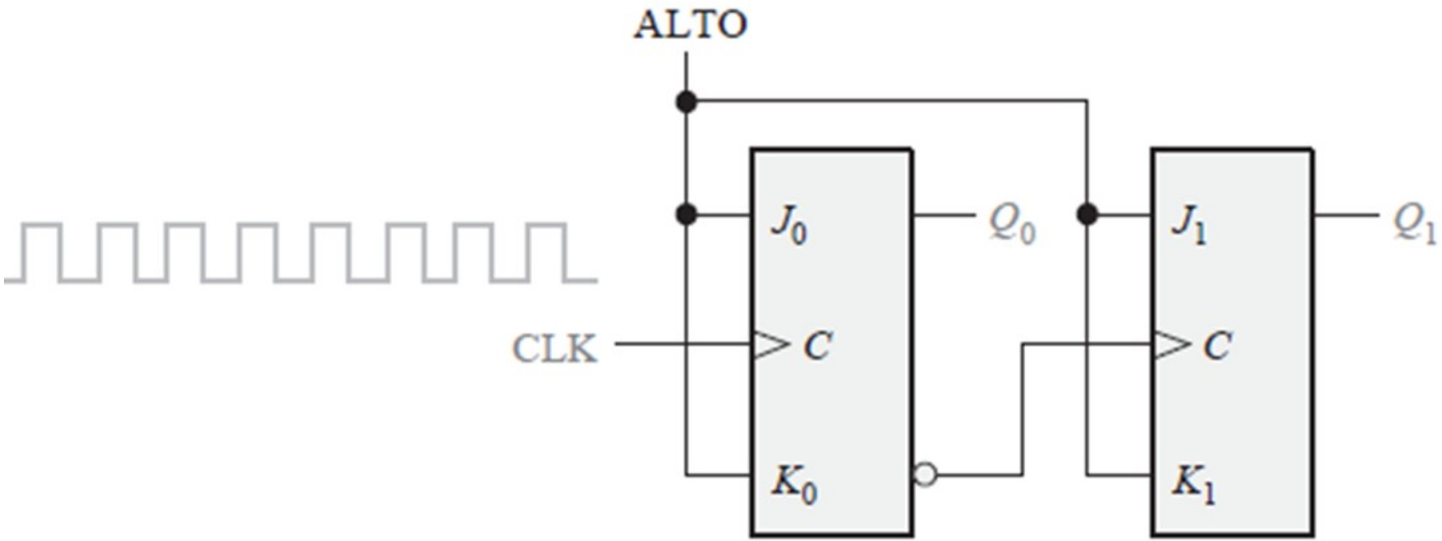

Ejercicios de Circuitos Secuenciales Sincrónicos (CSS)

Problema 2

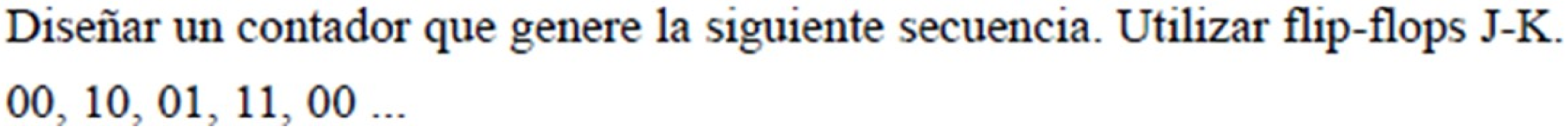

Diseñar un contador que genere la siguiente secuencia. Utilizar flip-flops J-K.

00, 10, 01, 11, 00 ...

Problema 3

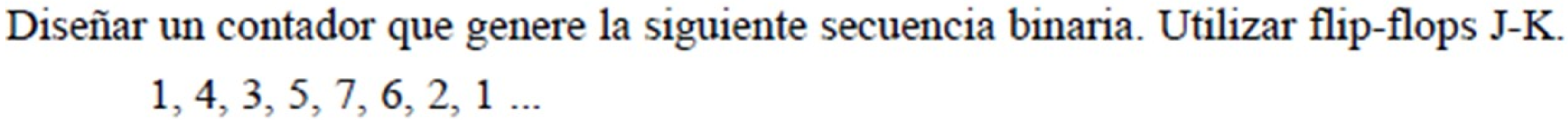

Diseñar un contador que genere la siguiente secuencia binaria. Utilizar flip-flops J-K.

1, 4, 3, 5, 7, 6, 2, 1 ...

Problema 4

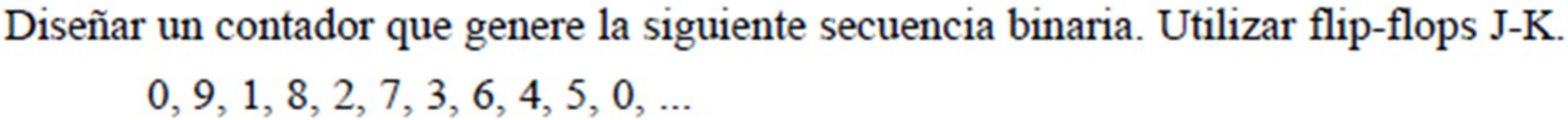

Diseñar un contador que genere la siguiente secuencia binaria. Utilizar flip-flops J-K.

0, 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 0, ...

Loyda Alas

loyda.alas@uneatlantico.es

www.linkedin.com/in/loyda-alas